
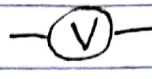
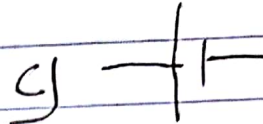


1 a)  b)  c) 


2.

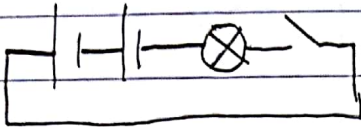

3. 1,5 V

4. Lamporna är seriekopplade

5. a b: Den fortsätter lysa

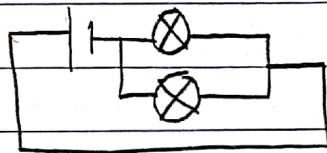


6. a)  b) 0,2 A

7 a Parallellkopplade b Drar man ur uttaget till den ena apparaten kommer den andra apparaten fortfarande att fungera

8 a) Nej b) B, C c) C d) 8

9 14 V ($230\text{V} / 16 = 14$) (sid 57 exempel 1)

10 a) Parallellkopplade

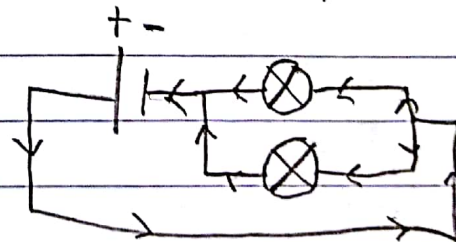

11

